

$$1) I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{(10^6)(1.602 \times 10^{-19})}{1.602 \times 10^{-13} \text{ s}} = 1.602 \times 10^{-13} \text{ A}$$

$$5) \langle v \rangle = \frac{I}{enA} = \frac{1.50 \text{ A}}{(1.602 \times 10^{-19} \text{ C})(10.5 \times 10^{-3} \text{ m})(0.002 \text{ m})} = 4.93 \times 10^5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$t = \frac{\Delta x}{v} = 2.07 \times 10^4 \text{ s} \times \frac{60 \text{ min}}{60 \text{ s}} \cdot \frac{1 \text{ hr}}{60 \text{ min}} = 5.75 \text{ hrs}$$

$$9) R = \frac{\rho L}{A} = \frac{(2.44 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m})(4000 \times 10^{-6} \text{ m})}{(10^{-6} \text{ m})(10^{-6} \text{ m})} = 6.1 \times 10^6 \Omega$$

$$13) R = \frac{(1.60 \times 10^{-7} \Omega \cdot \text{m})(1.27 \times 10^{-4} \text{ m})}{\pi(1.20 \text{ mm})^2 - \pi(1.14 \text{ mm})^2} = 3.04 \Omega$$

$$17) \langle v \rangle = \frac{I}{enA} \quad A = \pi R^2$$



smaller dia. larger drift speed, by 4x

$$= \frac{3}{2\pi \cdot 10^{-2}}$$



$$21) R = \frac{\rho L}{A} \quad A \cdot l = P_{\text{max}} \quad A = \frac{P_{\text{max}} l}{I}$$

$$R = \frac{\rho l^2}{P_{\text{max}} m}$$

$$K = \frac{\rho l^2}{P_{\text{max}}}$$

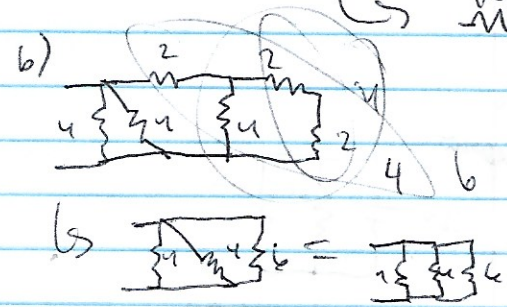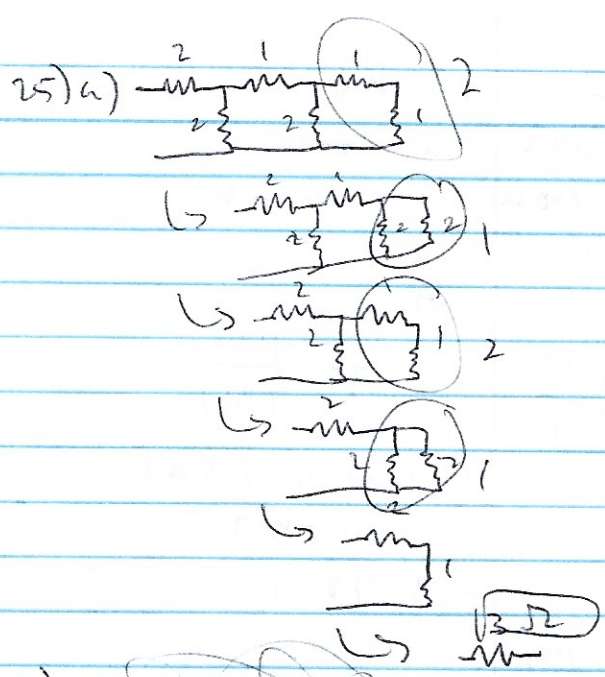
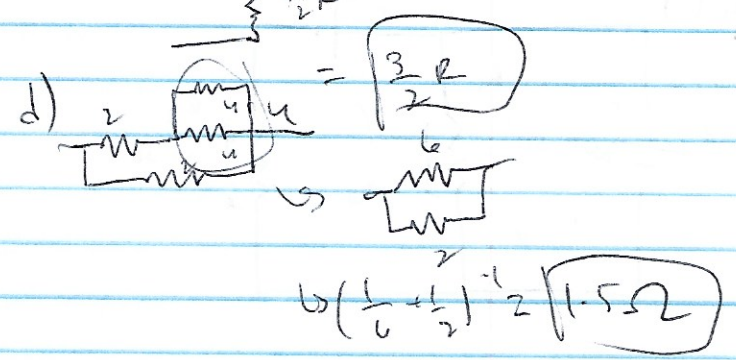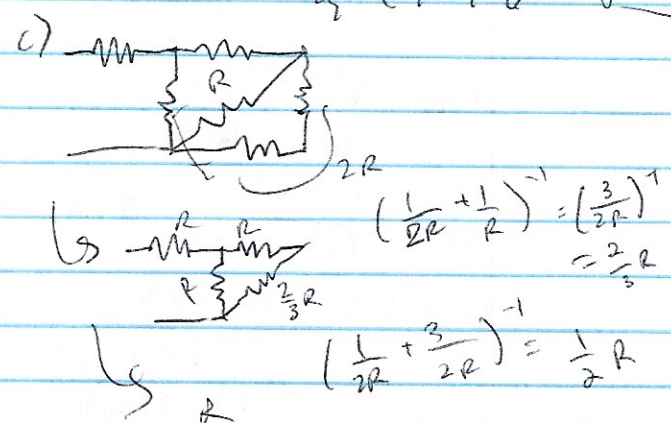
$$R_{eq} = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \right)^{-1} = \boxed{1.5 \Omega}$$



2a) $P = \frac{V^2}{R}$ $R \uparrow P \downarrow$
 $200W - \text{left arm}$
 $100W - \text{right arm}$

33) $P = I^2 R = I^2 \frac{\rho l}{A}$



a) $\frac{\rho}{l} = \frac{P I^2}{A}$

$A = \frac{\rho I^2}{(P/l)}$

$= \frac{(1.77 \times 10^{-8} \Omega \cdot m)(15A)^2}{(1.0W/m)}$
 $= 3.98 \times 10^{-6} m$

b) 12 gauge

37)

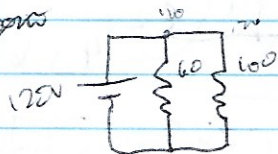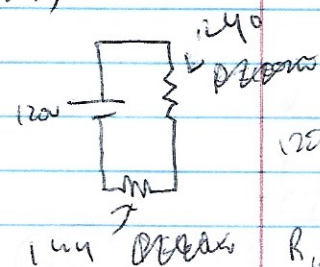

$R_{60} = \frac{V^2}{P} = \frac{(120V)^2}{60W} = 240 \Omega$


$R_{100} = \frac{V^2}{P} = \frac{(120V)^2}{100W} = 144 \Omega$

Req $I_{total} = \frac{8V}{R_{eq}} = \frac{(120V)}{(144 + 240 \Omega)} = 0.313 A$

$P_1 = I^2 R = (0.313A)^2 (240) \Omega = 24W$

$P_2 = I^2 R = (0.313A)^2 (144 \Omega) = 14W$

41)

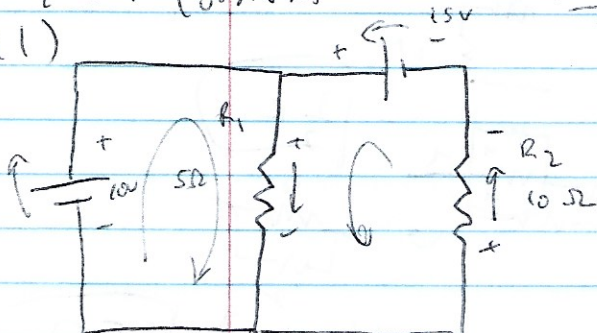

42. $V_1 = I_1 R_1 = V_{B_1} = 10V$

$I_1 - I_2 - I_{B_1} = 0$

$-I_1 + I_2 + I_{B_1} = 0$

$V_2 + V_1 = 15V$

$I_2 R_2 + I_1 R_1 = 15V$

$I_2 R_2 = 5V$

$I_2 = \frac{5V}{10 \Omega} = 0.500A$

$I_1 = \frac{10V}{5 \Omega} = 2.00A$


d) $P_1 = I_1^2 R_1 = (2.00A)^2 (5 \Omega) = 20W$

$P_2 = I_2^2 R_2 = (0.500A)^2 (10 \Omega) = 2.5W$

e) $P_{15} = I_2 V_{15} = (0.500A)(15V) = 7.5W$


$P_{B_1} = 15W$

45)

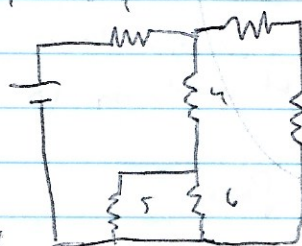

All resistors R

$R_{eq} = 13.0 \Omega$

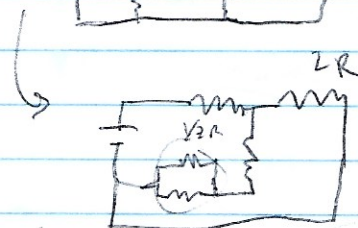

$\left(\frac{1}{2R} + \frac{1}{3R} \right)^{-1} = \frac{6R}{5}$

$13 \frac{R}{5} = 13 \Omega$
 $R = 7 \Omega$

u5) b) 5 and 6, 2 and 3

$$c) I_1 = I_{total} = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{13V}{13\Omega} = 1.0A$$

$$I_2 = I_3 = \frac{V}{2R} = \frac{13V}{14\Omega} = 0.93A$$

$$\Delta V_1 = I_1 R_1 = 1.0A(7\Omega) = 7V$$

$$I_2 = I_3 = \frac{6V}{14\Omega} = 0.43A$$


$$I_4 = \frac{6V}{(3+7)\Omega} = 0.57A$$

$$\Delta V_4 = I_4 R_4 = (0.57A)(7\Omega) = 4V$$


$$\Delta V_5 = \Delta V_6 = 3V$$

$$I_6 = I_5 = \frac{3V}{7\Omega} = 0.43A$$

$$I_2 = I_3 = I_6 = I_5 = 0.43A$$

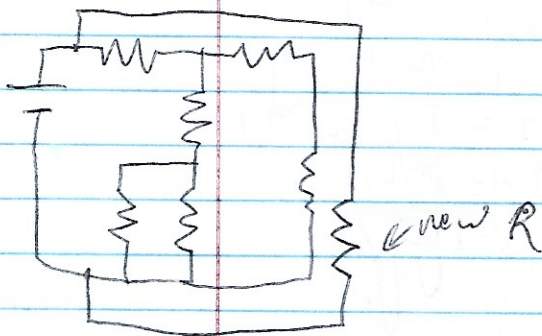

49)

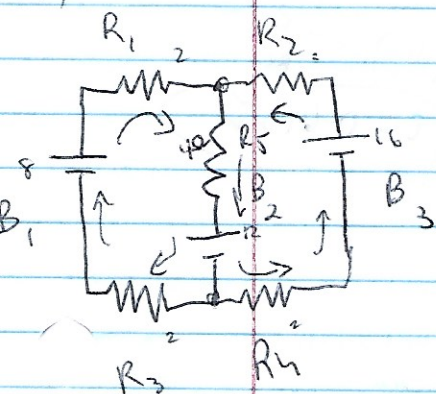

$$4V = V_4 + V_5 + V_3$$

$$I_3 + I_4 - I_5 = 0$$

$$-I_1 - I_2 + I_5 = 0$$

$$V_1 = I_1 R_1, V_2 = I_2 R_2, V_3 = I_3 R_3, V_4 = I_4 R_4$$

$$V_5 = I_5 R_5$$

$$4V = I_4 R_4 + I_2 R_2 + I_5 R_5$$


$$-4V = I_1 R_1 + I_5 R_5 + I_3 R_3$$

$$I_5 = I_1 + I_2$$

a) ? b) $V = 12V$ c) even though there's no current, there's still a battery there.

d) e)

53)

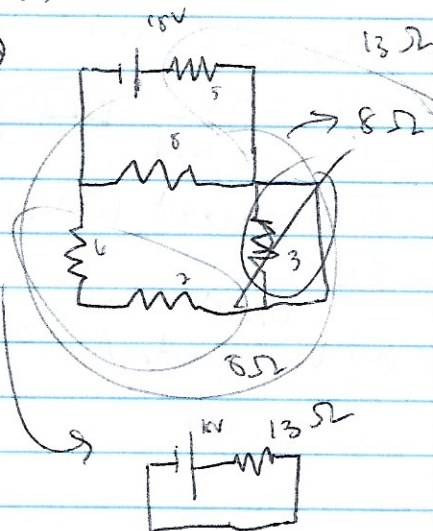


$$b) I_{total} = \frac{\Delta V}{R_{eq}} = \frac{18V}{13\Omega} = 1.38A$$

$$V_5 = IR = (1.38A)(5\Omega) = 6.92V$$


$$V_{8\Omega} = (18 - 6.92V)$$

$$c) P = \frac{V^2}{R} = \frac{(18 - 6.92V)^2}{(8\Omega)} = 15.3W$$

$$d) P = IV = (1.38A)(18V) = 24.8W$$

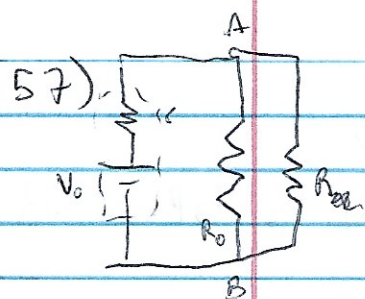
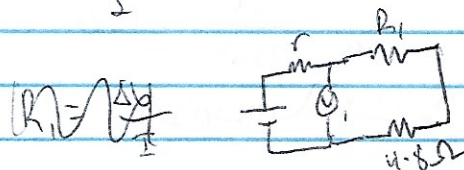
$$R_2 = \frac{\Delta V}{I} = \frac{6V}{0.5A} = 12\Omega$$



a) $R = \frac{\Delta V}{I}$ $\Delta V = I R_0$
 $I = \frac{V_0}{R_0 + r}$ $\Delta V = \frac{V_0 R_0}{r + R_0}$

(ii) $P = IV = \frac{V_0^2}{R_0 + r}$

b) $R = 0$ $\Delta V_{R_0} = I R_0$ $I = 0$
 $\Delta V = 0$



(ii) $I = \frac{\Delta V}{R} = \frac{V_0}{r}$

61) $V_0 = 5V$ $A_{total} = 0.250A$
 $R = \frac{V}{I} = \frac{5V}{0.250A} = 20\Omega$

c) $P = IV = (5V)(0.250A) = 1.25W$

d) $\text{cmf} = 5V$

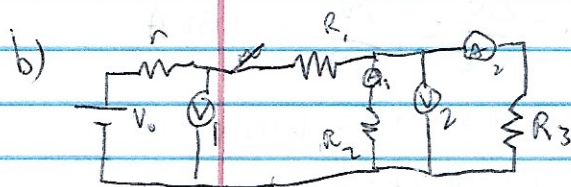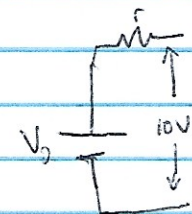65) open switch
 a) $V_2 = 0$, $A_1, A_2 = 0$
 $V_0 = 10V$



$V_1 = 8V$ $V_2 = 6V$

$A_1 = 0.50A$ $A_2 = 0.75A$

$\Delta V = IR$

$\Delta V_2 = 2V$ $R_2 = \frac{6V}{0.75A} = 8\Omega$

$I = \frac{\Delta V}{R} = \frac{8V}{R_1 + 4.5\Omega} = \frac{10V}{R_1 + 4.5\Omega} = \frac{2V}{r}$

$\Delta V_r = 2V$ $\Delta V = IR$
 $I = \frac{\Delta V_r}{r}$

$(10V)r = (2V)(R_1 + r + 4.5\Omega)$

$(8V)r = 2V(R_1 + 4.5\Omega)$

69) $q(t) = V_0 C (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$
 $q(t) = Q_0 (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$
 $\frac{1}{2} Q_0 = Q_0 (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$


$\ln(\frac{1}{2}) = \ln(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$
 $-\ln 2 = \ln(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$

$1 - e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{1}{2}$
 $e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{1}{2}$
 $-\frac{t}{RC} = \ln(\frac{1}{2})$

$\frac{1}{2} = e^{-\frac{t}{RC}}$
 $\ln(\frac{1}{2}) = -\frac{t}{RC}$

$t = 0.693\tau$

73)

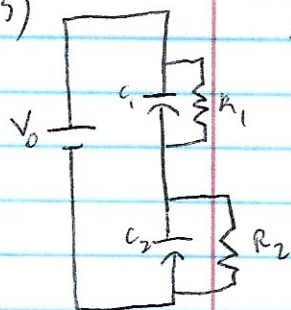

After a while,

$$V_{C_1} = V_0$$

$$V_{C_2} = V_0$$