

# PR 11 DC circuits


$$1) R = \frac{\rho l}{A} \quad (a)$$

$$2) V = IR$$

$$I = \frac{V}{R} \quad (d)$$

$$3) P = I^2 R = I \Delta V = \frac{V^2}{R}$$
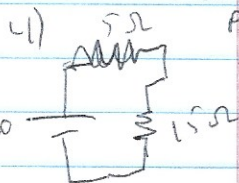
$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{(120)^2}{60} = 240 \Omega \quad (c)$$



$$I = \frac{V}{R} = \frac{40}{20} = 2A$$

$$V = IR = 2A \cdot 15\Omega = 30V$$

$$5) \left( \left( \frac{1}{12} + \frac{1}{4} \right)^{-1} + 3 \right)^{-1} + \frac{1}{3} \right)^{-1} \quad (b)$$

$$= 2\Omega \quad (e)$$

$$6) (d)$$

$$7) V = IR = 12 \cdot 12 = 144V \quad (e)$$

$$8) V = IR$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{24V}{8\Omega} = 3A \quad (e)$$

$$9) \frac{E}{L} = I^2 R$$

$$E = I^2 R L = (0.5A)^2 (100\Omega) (20s)$$

$$= 500J \quad (d)$$

$$10) \tau = RL = 250\Omega \cdot 200 \times 10^{-6}$$

$$= 0.05s \quad (d)$$