

Chapter 19 Examples

1) $I = qnA \langle v \rangle$

$$\langle v \rangle = \frac{I}{qnA} = \frac{15.0 \text{ A}}{(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(1.41 \times 10^{23} \text{ m}^{-3})(0.00103 \text{ m})}$$

$$n = 8.93 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times \frac{1 \text{ mol}}{63.5 \text{ g} \cdot 0.001 \frac{\text{kg}}{\text{g}}} = 1.41 \times 10^{23} \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$$

$$\langle v \rangle = 3.31 \times 10^{-4} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

b) $\Delta x = v \Delta t$

$$\Delta x = \frac{v \Delta x}{v} = \frac{1 \text{ m}}{3.31 \times 10^{-4} \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 3.02 \times 10^3 \text{ s}$$

2) $R = \frac{\rho L}{A} = \frac{(1.77 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m})(10 \text{ m})}{(2.31 \times 10^{-6} \text{ m}^2)} = 5.35 \times 10^{-2} \Omega$

3) $\Delta V = IR$

$$V = ER$$

$$E = \frac{V}{L} = \frac{IR}{L} = \frac{(15.0 \text{ A})(5.35 \times 10^{-2} \Omega)}{(10 \text{ m})} = 9.03 \times 10^{-2} \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

4) $R = R_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$

$$\frac{R}{R_0} = 1.10 \quad 1.10 = [1 + (3.8 \times 10^{-3} \frac{1}{^\circ\text{C}})(\Delta T)]$$

$$\Delta T = \frac{0.10}{3.8 \times 10^{-3} \frac{1}{^\circ\text{C}}} = 26.3 \text{ } ^\circ\text{C}$$

5) $R = R_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$

$$R_T = R_0 + R_0 \alpha T - R_0 \alpha T_0$$

$$\frac{\Delta V}{I} = R_0 + R_0 \alpha T_0 = R_0 \alpha T$$

$$T = \frac{(\frac{\Delta V}{I} - R_0 \alpha T_0)}{R_0 \alpha}$$

$$= \frac{\left(\frac{30 \text{ V}}{0.185 \text{ A}}\right) + 18 \Omega (1.5 \times 10^{-3} \frac{1}{^\circ\text{C}})(273.15 \text{ K}) - 1}{(18 \Omega)(4.5 \times 10^{-3} \frac{1}{^\circ\text{C}})}$$

$$= 2.07 \times 10^3 \text{ K}$$

6) $R_{eq} = 1 + 3 + 5 \text{ k}\Omega = 9 \text{ k}\Omega$

7) $R_{eq} = \left(\frac{1}{2.0 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{4.0 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{6.0 \text{ k}\Omega}\right)^{-1} = 1.04 \text{ k}\Omega$

8) a) $I = \frac{V}{R} = \frac{12.0 \text{ V}}{10.0 \Omega} = 1.20 \text{ A}$

b) $P = IV = (1.20 \text{ A})(12.0 \text{ V}) = 14.4 \text{ W}$

c) $P_{bat} = -P_{ms} = -14.4 \text{ W}$

d) $P_{bat} + P_{ms} = 0$

e) $P = (-1.20 \text{ A})(12.0 \text{ V}) = -14.4$

9) a) $I = \frac{V}{R} = \frac{15.0 \text{ V}}{5.0 \Omega} = 3.0 \text{ A}$

b) $P = IV = (3.0 \text{ A})(15.0 \text{ V}) = 45 \text{ W}$

c) $P_{bat} = -P_{ms} = -45 \text{ W}$

10) a) $R_1 = 2.0 \Omega$
 $R_2 = 6 \Omega$
 $R_3 = 3 \Omega$
 $R_{eq} = (6^{-1} + 3^{-1})^{-1} = 2 \Omega$

b) 12 V
 4.5Ω

b) $I_{\text{current}} = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{12 \text{ V}}{4.5 \Omega} = 3.0 \text{ A}$

$R_1 = 2 \Omega$ $R_2 = 6 \Omega$ $R_3 = 3 \Omega$

R_1 gets all the current, so $I_1 = 3.0 \text{ A}$

therefore $\Delta V = IR = (3.0 \text{ A})(2.0 \Omega) = 6 \text{ V}$

R_2 & R_3 - voltage =, current splits

$V_2 = 6 \text{ V}$, $V_3 = 6 \text{ V}$ $I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{6 \text{ V}}{6 \Omega} = 1.0 \text{ A}$

$$I_3 = \frac{V_3}{R_3} = \frac{6V}{3\Omega} = 2A$$

battery $\Rightarrow I = 3A, R = 0, V = 12V$


$$P_{\text{battery}} = I^2 R = IV = (12V)(3A) = -36.0W$$

$$P_1 = IV = (6V)(3A) = 18W$$


$$P_2 = IV = (1A)(6V) = 6W$$

$$P_3 = IV = (2A)(6V) = 12W$$

$$P_{\text{my hand}} = 36W$$

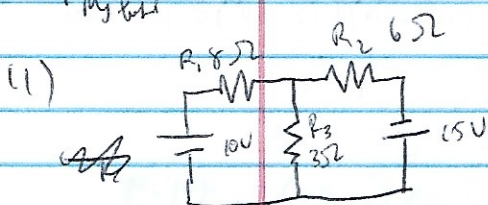

current in = current out

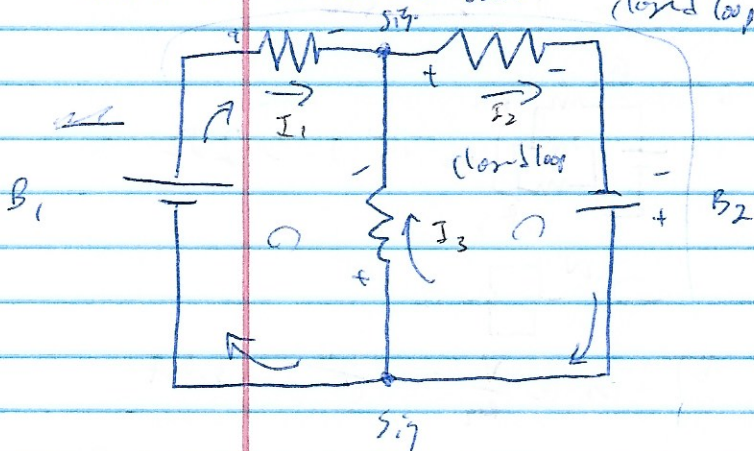

$$15V = V_3 + V_2 \quad -I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

$$V_1 + V_2 = 25V \quad -I_2 + I_1 - I_3 = 0$$

blue 61

$$V_1 = I_1 R_1 \quad V_3 = I_3 R_3$$

$$V_2 = I_2 R_2$$

$$15V = I_3 R_3 + I_2 R_2$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$10V = I_1 R_1 - I_3 R_3$$

$$(3\Omega)I_3 + (6\Omega)I_2 + 0I_1 = 15V$$

$$(8\Omega)I_1 + (12\Omega)I_2 + 0I_3 = 10V$$

$$+0I_2 - (3\Omega)I_3 = 10V$$

$$-I_1 + I_2 + I_3 = 0V$$


↓ eqn solver

$$I_1 = -2.5A \quad I_2 = 7.5A \quad I_3 = -10A$$

$$10V = (I_1)R_1 + I_3 R_1 - I_3 R_3$$

$$I_2 = \frac{15V - I_3 R_3}{R_2}$$
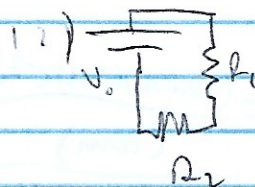
$$I_1 = 1.5A \quad I_2 = 2.2A \quad I_3 = -0.67A$$




$$P = I^2 R_{eq}$$

$$\Delta V = IR$$

$$I = \frac{\Delta V}{R}$$

$$R_{eq} = (R_1 + R_2)$$
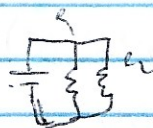
$$P_{ser} = \frac{V_0^2}{R_{eq}} = \frac{V_0^2}{(R_1 + R_2)}$$



$$R_{eq} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1}$$

$$= \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \right)^{-1}$$

$$= \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$P_{per} = \frac{V_0^2 (R_1 + R_2)}{R_1 R_2}$$

$$\frac{P_{per}}{P_{ser}} = \frac{(R_1 + R_2)^2}{R_1 R_2}$$

$$13) \Delta V = IR = (0.001 A)(5.0 \times 10^4 \Omega) \\ = \underline{50 V}$$

$$14) I = \frac{V}{R} = \frac{12.0 V}{10.53 \Omega} \\ = 1.14 A$$

$$b) V_{\text{term}} = V_{\text{bat}} - V_{\text{res}} \\ = 12.0 V - IR \\ = 12.0 V - (1.14 A)(0.53 \Omega) \\ = \underline{11.4 V}$$

$$c) \Delta V = IR = (1.14 A)(0.53 \Omega) \\ = 11.4 V$$

$$d) P_r = I^2 r = (1.14 A)^2 (0.53 \Omega) \\ = \underline{0.69 W}$$

$$15) I = \frac{\Delta V}{r} = \frac{12 V}{0.53 \Omega} = \underline{22.6 A}$$

$$P = I^2 r = (22.6 A)^2 (0.53 \Omega) \\ = \underline{271 W}$$

$$16) r = R_{eq}$$

$$R_{eq} = R + \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right)^{-1} \\ = R + \frac{R}{2} = \frac{3}{2} R \\ r = \frac{3}{2} R$$

$$17) I = I_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\frac{I_0}{2} = I_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{1}{2}$$

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{t}{RC}$$

$$t = -\ln\left(\frac{1}{2}\right) RC$$

$$= 0.693(RC) = 0.693 \tau$$

$$18) I = \frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$I = I_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$Q(t) = Q_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\frac{Q_0}{2} = Q_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$t = 0.693 \tau$$

$$19) PE = \frac{1}{2} QV$$

$$\frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} Q_0 V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$PE = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

$$\frac{Q^2}{C} = \frac{Q_0^2}{C} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$PE = \frac{1}{2C} Q_0^2 e^{-\frac{t}{RC}} = PE_0$$


$$PE = PE_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\frac{PE_0}{2} = PE_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$-\frac{t}{RC} = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$t = 0.347 \tau$$

20) $\tau = RC$

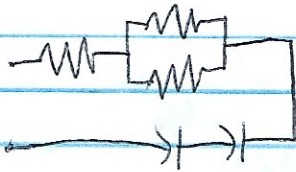

$$R_{eq} = R + \frac{1}{2}R = \frac{3}{2}R$$

$$C_{eq} = \left(\frac{1}{C} + \frac{1}{C} \right)^{-1} = \frac{1}{2}C$$

$$\tau_C = \frac{3}{4}RC$$